

GEP Protokoll - Laborversuch 5

Oszilloskop 2

Cao Thi Huyen Robert Rösler Nico Grimm

7. Dezember 2015

1 Scheinwiderstandsmessung

Mit einem Oszilloskop ist durch gleichzeitige Strom- und Spannungsmessung eine komplexe Impedanz ($\underline{Z} = R + j\omega L$) einer Spule (0.1H, 10Ω) zu bestimmen.


1.1 Messaufbau

Um den Spulenstrom mit dem Oszilloskop messen zu können, wird der Spule ein geeigneter Widerstand (50Ω) vorgeschaltet. Der Strom wird dann indirekt über den Spannungsabfall an diesem Vorwiderstand bestimmt. Am Signalgenerator wird eine Frequenz von 50Hz (Sinus) eingestellt.

Platzhalter für den Schaltplan

1.2 Ergebnisse

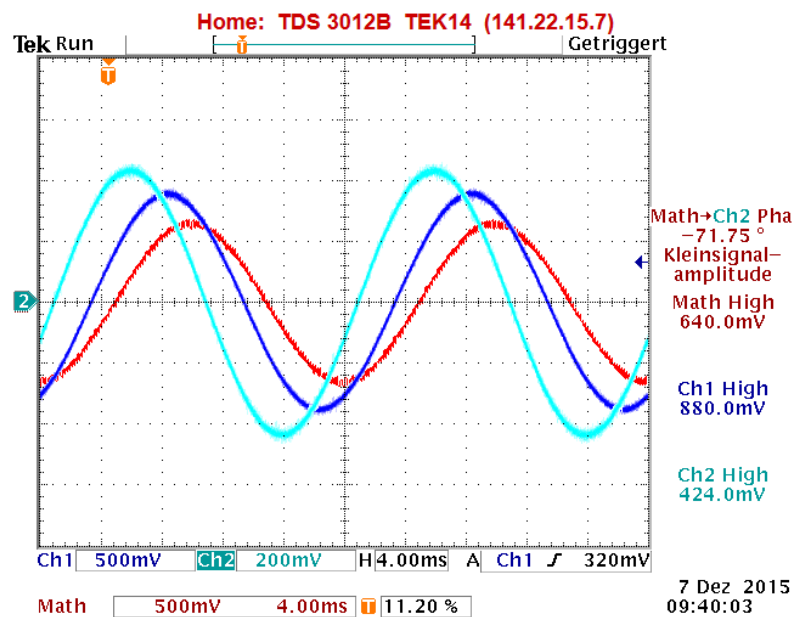1.2.1 Dokumentation der Zeitfunktionen von Strom und Spannung in DC-Kopplung



Channel 1 (hier dunkelblau) stellt die Spannung dar, die über dem Vorwiderstand abfällt. Channel 2 (hier hellblau) stellt die Spannung über der Spule dar. Der Gesamtstrom der fließt, wird durch die Subtraktion von Channel 2 und Channel 1 rechnerisch dargestellt.

1.2.2 Berechnung der Impedanz \underline{Z} und Bestimmung der Bauelementgrößen

2 Messung der Kennlinie eines VDR im X-Y-Betrieb


Ziel der Messung ist die maßstabsgerechte Darstellung der $u = f(i)$ -Kennlinie eines spannungsabhängigen Widerstandes (VDR) bei 50Hz (aus Stelltrenntrafo). Es wird dabei auf einen maximalen Strom von 125mA geachtet. Auf dem Oszilloskop soll $u = f(i)$ wie folgt dargestellt werden:

"i" wird in x-Richtung und "u" in y-Richtung dargestellt

Kennliniengleichung des VDR:

$$\frac{u}{V} = C \cdot \left(\frac{i}{mA}\right)^\beta \text{ mit } \beta = 0.36 \text{ und } C = 1.75 \quad (1)$$

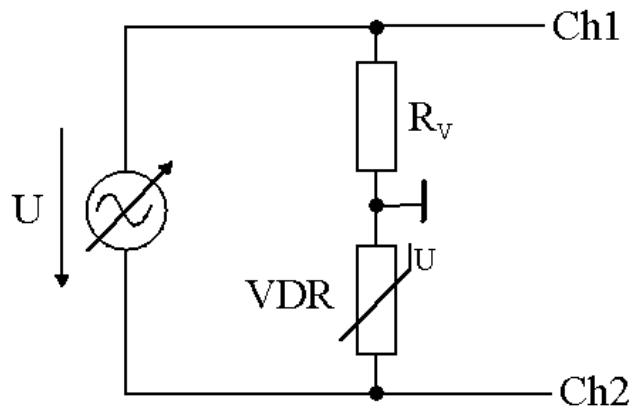Die Kennlinie wird mit folgender Schaltung gemessen




Der Widerstand R_V wird mit 40Ω dimensioniert. Hierbei beträgt der Spannungsabfall genau 1V bei einem Strom von 25mA.

2.1 Vergleich: Berechnung und Messung bei $i = 100\text{mA}$

2.1.1 Berechnung der Spannung u_1

Nach (1) mit $i = 100\text{mA} \rightarrow u \approx 9.18\text{V}$

2.1.2 Messung von u_1 , R_1 und r_1

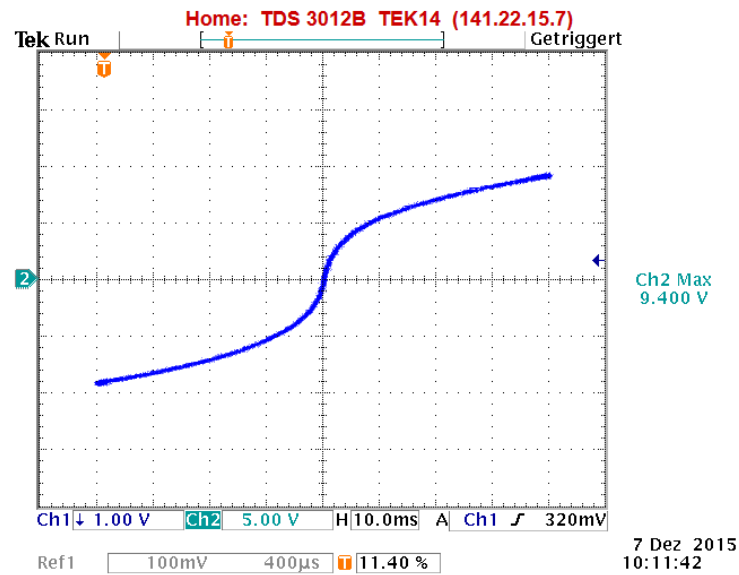

Die Spannung u_1 können wir am Graphen beim Stromwert $i_1 = 100\text{mA}$ ablesen.

$$u_1 \approx 9\text{V}$$


Der Widerstand R_1 wird durch die Formel $R = \frac{u_1}{i_1}$ berechnet.

$$R = \frac{9\text{V}}{100\text{mA}} = 90\Omega$$

Den differentiellen Widerstand r_1 bestimmen wir durch eine Tangente durch die beiden Punkte $\{(100\text{mA}, 9\text{V}), (75\text{mA}, 8\text{V})\}$.

Daraus ergibt sich ein differentieller Widerstand $r_1 = 40\Omega$

2.1.3 Kopplungsart AC/DC

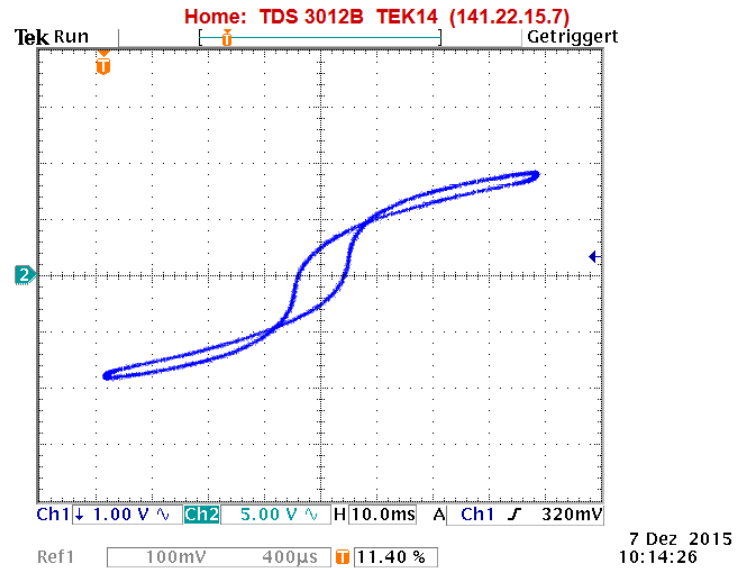

Anhand der gezeigten Ausgabe am Oszilloskop ist zu bestätigen, dass eine Änderung der Kopplungsart von Gleichstrom auf Wechselstrom einen Einfluss auf die Eingangsschaltung des Oszilloskops hat.